
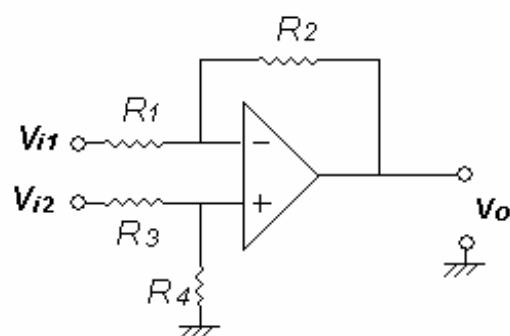


所別	科目	准考證號碼 (請考生填入)	考試日期	節次	第 1 頁 / 共 2 頁
電子工程研究所	電子學		95 年 5 月 7 日	第一節	

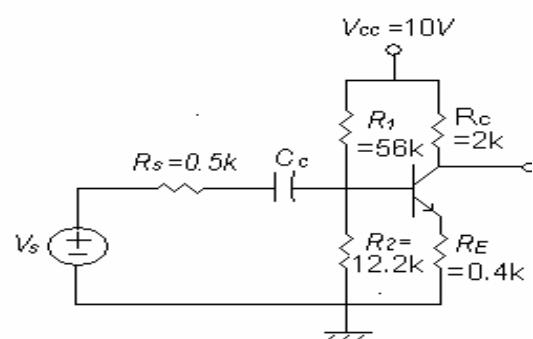1. An idea differential OP Amp circuit Shown as below, Please Find the output Voltage, and when  $V_{i1} = V_{i2}$ , what is theirs differential gain. If  $R1=R3$ ,  $R2=R4$ , then what is theirs input resistance. (10%)




2. A transistor circuit shown as below,  $C_c$  is the Couple Capacity can be neglected, Assume the parameter of this transistor  $\beta=100$ ,  $V_{BE(ON)}=0.7V$ ,  $V_A=\infty$ , Please Find the DC Bias  $I_{CQ}$ ,  $V_{CEQ}$ , and the small signal input Resistance  $R_\pi$ , voltage gain  $A_v$ . (20%)



3. Please use CMOS circuits realization following complex gate function.

$$(a) \quad Y = \overline{A(B + CD)} \quad (b) \quad \bar{Y} = AB + \overline{A} \overline{B} \quad (10\%)$$

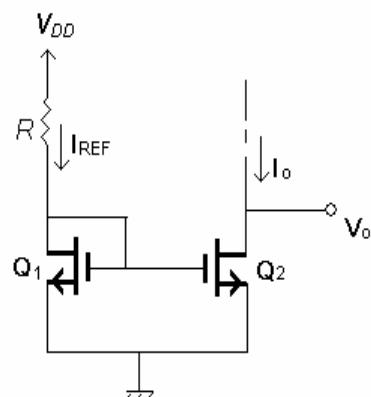4. A MOSFET constant current source shown as below. Please find  $I_o$ , and if  $I_{ref} = 100 \mu A = I_o$ ,  $V_{DD}=3V$ , both transistor's channel lengths are  $1 \mu m$ , channel widths are  $10\mu m$ ,  $V_t=0.7V$ ,  $k_n = 200 \mu A/V^2$ , Early voltage  $V_A= 20V/\mu m$ , Please find the Resistance  $R$ .(10%)






所別	科目	准考證號碼 (請考生填入)	考試日期	節次	第 2 頁/共 2 頁
電子工程研究所	電子學		95 年 5 月 7 日	第一節	

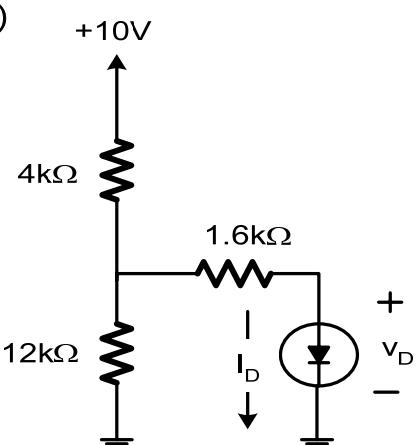5. 若二極體導通時的切入電壓  $V_D = 0.7V$ ，求通過二極體之電流  $I_D$ ？ (10%)

Sol:


Ans : 電流  $I_D = \underline{\hspace{2cm}}$  mA



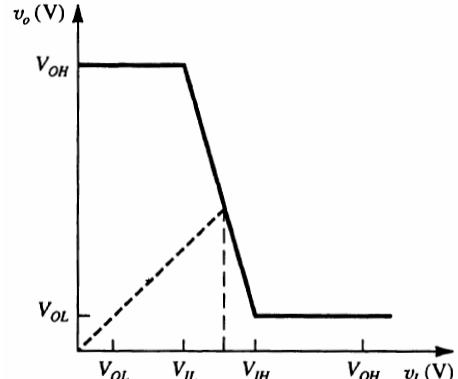6. 若某反相器  $V_{IL} = 0.75V$ ,  $V_{IH} = 3.25V$ ,  $V_{OL} = 0.2V$ ,  $V_{OH} = 5V$ ，求高、低準位的雜訊邊界  $NM_H$  和  $NM_L$ ，以及轉態區的電壓增益？(10%)


Sol:

Ans :  $NM_H = \underline{\hspace{2cm}}$  V,  $NM_L = \underline{\hspace{2cm}}$  V, 轉態區電壓增益 =  $\frac{V_{OH} - V_{OL}}{V_{IH} - V_{IL}}$



7. 已知電路中BJT的共射極大訊號電流增益  $\beta = 100$ ,  $V_{CE} = 2.5V$ ，則其射極電阻  $R_E$  = ? (假設  $V_{BE}$  導通時為 0.7V) (10%)


Sol:

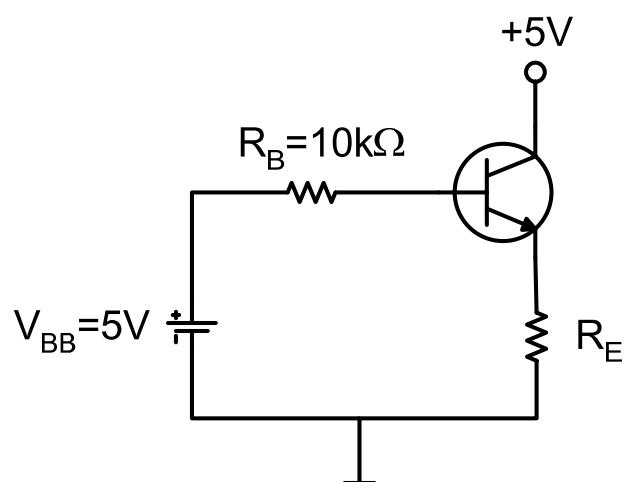

Ans :  $R_E = \underline{\hspace{2cm}}$  歐姆

8. 已知圖中  $R_s = R_p = 4 k\Omega$ ，(a) 如果轉折頻率  $f = 20 Hz$ ，求  $C_s = ?$  (b)  $f = 80 Hz$  時，轉移函數的大小 = ? (20%)

Sol:

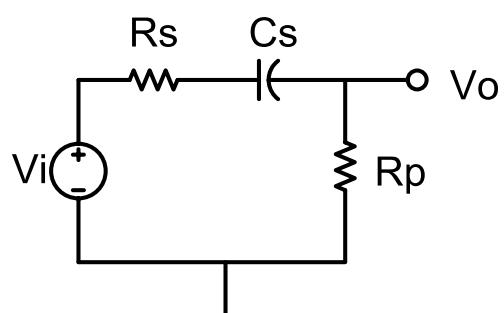

Ans:  $C_s = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $|T(f = 80Hz)| = \underline{\hspace{2cm}}$